

4.1.



$$dq = 2\pi r \cdot \rho \cdot ds = 2\pi r \cdot \frac{\rho}{3\pi R^3} \cdot ds$$

$$i = \frac{dq}{dt}$$

$$j = \frac{i}{\Delta S} = 2\pi r \cdot \frac{\rho}{3\pi R^3} \cdot \frac{\omega}{2\pi} = \frac{2\rho\omega r}{4\pi R^3}$$

4.2.

$$(1). I = nqK$$

$$n = \frac{2.7g \cdot cm^{-3}}{27} \times 6 \times 10^{23} \times 3 = 1.8 \times 10^{23} \uparrow / cm^3 = 1.8 \times 10^{29} \uparrow / m^3$$

$$q = e = 1.6 \times 10^{-19} C$$

$$u = \frac{I}{nq} = \frac{5 \times 10^{-4} A}{0.1 \times 10^{-6} m^2 \cdot 1.8 \times 10^{29} \uparrow / m^3 \cdot 1.6 \times 10^{-19} C / \uparrow} \approx 1.74 \times 10^{-7} m/s$$

$$(2). V = \sqrt{\frac{3kT}{m}}, \quad K = 1.38 \times 10^{-23} J \cdot K^{-1}, \quad T = 273 + 25 = 298 K, \quad m = 9.1 \times 10^{-31} kg$$

$$V = 1.16 \times 10^5 m/s$$


$$(3). u = \frac{e\tau E}{2m}, \quad E = \rho j = \rho \frac{I}{S}$$

$$\tau = \frac{2m}{eE} = \frac{u m s}{e \rho I} = \frac{2 \times 1.74 \times 10^{-7} \times 9.1 \times 10^{-31} \times 0.1 \times 10^{-6}}{1.6 \times 10^{-19} \times 2.8 \times 10^{-8} \times 5 \times 10^{-4}} \approx 1.4 \times 10^{-14} s$$

$$(4). \bar{\lambda} = \tau \cdot V \approx 1.6 \times 10^{-9} m$$

$$(5). E = \rho j = \rho \frac{I}{S} = 1.4 \times 10^{-4} V/m$$

4.5.

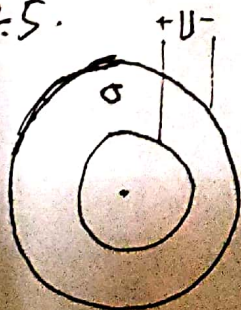

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$

$$\int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{r} = U$$


$$j \cdot 4\pi r^2 = I = \sigma E \cdot 4\pi r^2$$

$$\Rightarrow E = \frac{I}{\sigma 4\pi r^2}$$

$$\int_a^b \frac{I}{\sigma 4\pi r^2} dr = \frac{I}{4\pi \sigma} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) = U$$
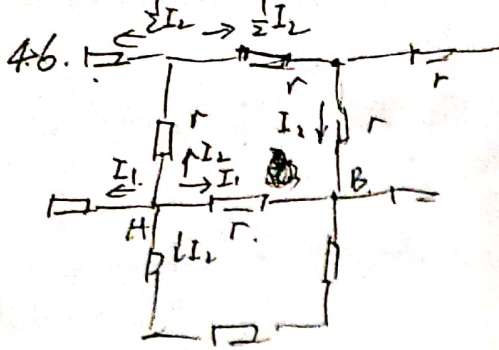
$$R = \frac{U}{I} = \frac{b-a}{4\pi \sigma ab}$$





向A点注入电流I.


$$U_{AB} = I_1 r = (\frac{1}{2} + 1 + 1) I_2 r = \frac{5}{2} (I - I_1) r$$

$$I_1 = \frac{5}{7} I$$

$$U_{AB} = \frac{5}{7} I r$$

$$R_{AB} = \frac{5}{7} r$$

4.7.

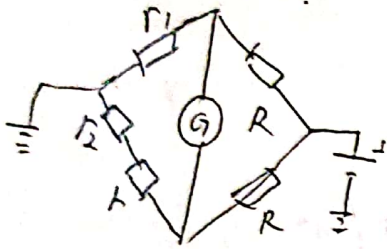

$$r_1 = r_2 + r$$

$$r_1 = (50 + 50 - x) \times 6 \Omega$$

$$r_2 = x \times 6 \Omega$$

$$\rightarrow 600 - 6x = 6x + 360$$

$$12x = 240$$

$$x = 20 \text{ km}$$

4.8.



$$J \cdot 2\pi r \cdot l = I = \frac{E}{\rho} \cdot 2\pi r l$$

$$\rightarrow E = \frac{I \rho}{2\pi r l}$$

$$\int_a^b E \cdot dr = \frac{I \rho}{2\pi l} \ln \frac{b}{a} = U$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{\rho}{2\pi l} \ln \frac{b}{a}$$

(2).

$$2\pi r \cdot l \cdot \epsilon E = Q \rightarrow E = \frac{Q}{2\pi r l \epsilon}$$

$$\int_a^b E \cdot dr = \frac{Q}{2\pi l \epsilon} \ln \frac{b}{a} = U$$

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{2\pi l \epsilon}{\ln \frac{b}{a}}$$

$$(3). C \cdot R = \epsilon \rho$$

4.9.




编号:

班级:

姓名:

第


页

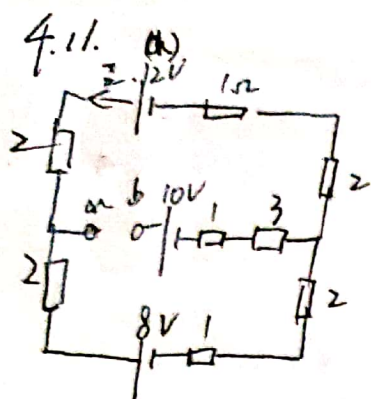

$$(2+2+1+2+2+1)I + 8 - 12 = 0$$

$$\rightarrow I = 0.4 \text{ A}$$

$$U_{ab} = -2I + 12 - I - 2I - 10 = 0$$

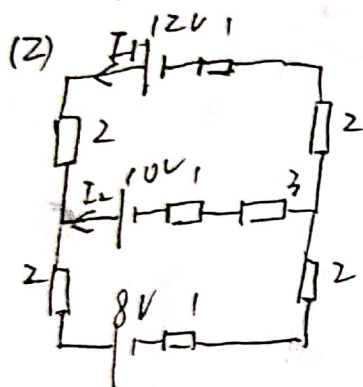

$$2I_1 + (2+1+2)(I_1+I_2) + 8 + (2+1)I_1 - 12 = 0$$

$$\rightarrow 10I_1 + 5I_2 - 4 = 0$$


$$2I_1 + 10 - (1+3)I_2 + (2+1)I_1 - 12 = 0$$

$$\rightarrow 5I_1 - 4I_2 - 2 = 0 \quad 10I_1 - 8I_2 - 4 = 0$$

$$\begin{cases} I_1 = 0.4 \text{ A} \\ I_2 = 0 \end{cases}$$

通过 $R_{10\Omega}$ 电流
为 0.4 A. 向下.

4.15. 8 6

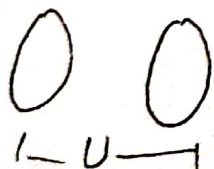

$$U = \int \vec{E}(\vec{x}) \cdot d\vec{x} = \int \frac{\vec{j}(\vec{x})}{\epsilon_0} \cdot d\vec{x} = \int \frac{\vec{I}}{6S_1} \cdot d\vec{x} = \frac{I}{6} \int \frac{1}{S_1} d\vec{x}$$

$$R = \frac{U}{I} \cdot C = \frac{Q}{U} = \int \frac{Q}{S_1 \epsilon_0} \cdot d\vec{x} = \frac{Q}{\epsilon_0} \int \frac{1}{S_1} d\vec{x}$$

$$R \cdot C = \frac{Q}{I} = \frac{\epsilon_0 U \oint \frac{1}{S_1} d\vec{x}}{6U \int \frac{1}{S_1} d\vec{x}} = \frac{\epsilon_0}{6}$$

$$C = \frac{\epsilon_0}{6R} = \frac{80 \times 8.85 \times 10^{-12}}{10^{-4} \cdot 10^5} \approx 7.08 \times 10^{-11} \text{ F}$$

