

(科目:

) 清华大学数学作业纸



4120238

编号: 7.6.11. H4

班级:

姓名:

第

页

7.6.11. $A = \frac{R + R_f + R_w}{R} \geq 3$

$R_f + R_w > 2R.$



$R_w > 2k\Omega.$

(2). $f_{\max} = \frac{1}{2\pi R_1 C} \approx 1.59 \text{ kHz}$



$f_{\min} = \frac{1}{2\pi (R_1 + R_2) C} \approx 144.69 \text{ Hz}.$

7.9.

(a).

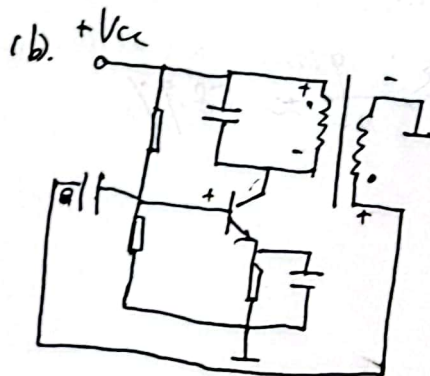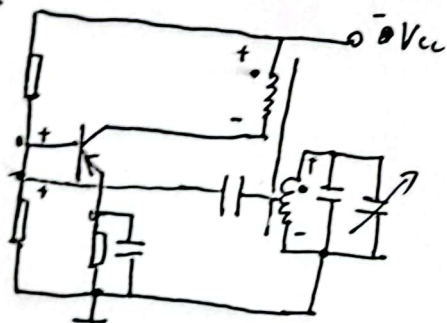


(c).

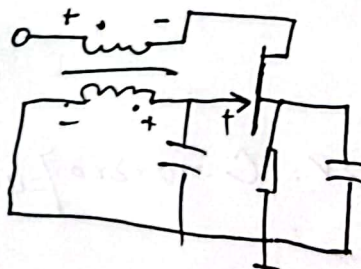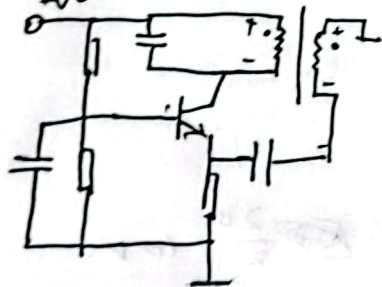


7.11

(b).

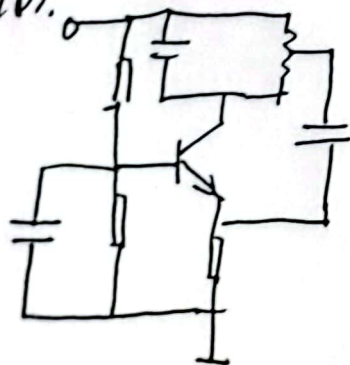

(c).

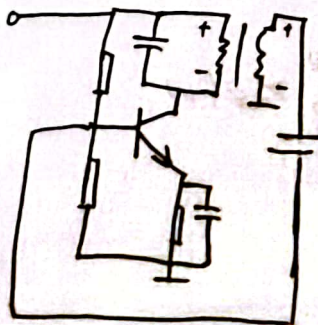

扫描全能王 创建

8.2. (1). C.

(2). B.

(3). C.

(4). C.

(5). A.

8.12

$$(1). U_E = \frac{V_{CC}}{2} = 12V.$$

若不合适, 则可调节 R_2 与 R_3 的比值.

$$(2). U_{om} = \frac{(V_{CC}/2) - U_{CES}}{\sqrt{2}} = \frac{9}{\sqrt{2}} V.$$

$$P_{om} = \frac{(U_{om})^2}{R_L} \approx 5.06W.$$

$$\eta = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{\frac{V_{CC}}{2} - U_{CES}}{\frac{V_{CC}}{2}} = \frac{\pi}{4} \cdot \frac{9}{12} \approx 58.9\%$$

$$(3). I_{cm} > \frac{V_{CC}}{\frac{2}{R_L}} = 1.5A$$

$$U_{BR(CEO)} > V_{CC} = 24V.$$

$$P_{cm} > \frac{(\frac{V_{CC}}{2})^2}{\pi^2 R_L} \approx 1.82W.$$

8.13

$$(1). A: U = 0.7V. B: U = 10 - 0.7 = 9.3V. C: 10 + 2 \times 0.7 = 11.4V. D: ~~10~~ \frac{20}{2} = 10V.$$

$$(2). ~~P_{om} = \frac{(\frac{V_{CC}}{2} - U_{CES})^2}{R_L}~~$$

$$U_{om} = \frac{\frac{V_{CC}}{2} - U_{CES}}{\sqrt{2}}$$

$$P_{om} = \frac{U_{om}^2}{R_L} \geq 1.5W. \rightarrow U_{om}^2 \geq 24W.$$

$$\rightarrow V_{CC} \geq 19.86V.$$

