

编号: 杨中 H2

班级:

姓名:


第 页

7.13.

(a). $u_N = 0$

~~$\frac{u_I - u_P}{R_1} = \frac{3 + u_P}{R_1}$~~

$u_I = u_P = 3V$

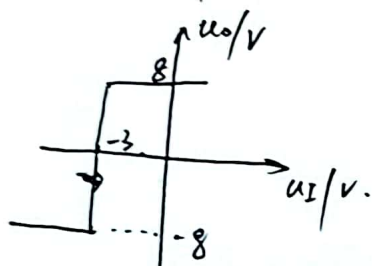

(c). $u_N = u_I$


~~$\frac{u_I - u_P}{R_1} = \frac{u_P + 6}{R_2}$~~

1°. $u_I \leq 0$. ~~$u_P = 0$~~


$\frac{3 - u_P}{R_1} = \frac{u_P + 6}{R_2} \rightarrow u_P = 0$

2°. $u_I \geq 0$. ~~$u_P = u_I$~~

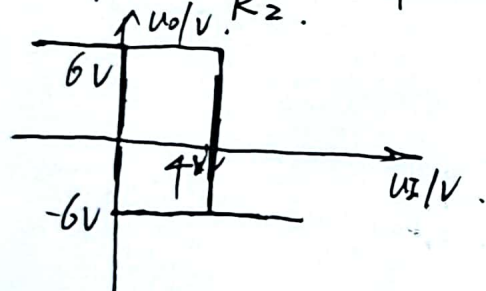$\frac{u_P - 3}{R_1} = \frac{6 - u_P}{R_2} \rightarrow u_P = 4V$




(b). $u_I = u_P = 0$

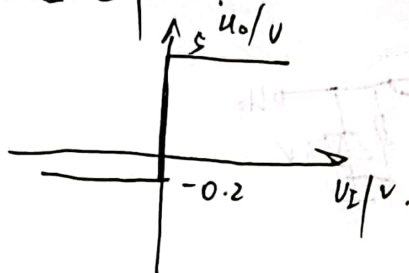

(d). $u_N = 3V$

1°. $u_I < 0$. $\frac{u_I - u_P}{R_1} = \frac{u_P + 6}{R_2}$. $u_I = 7.5V$

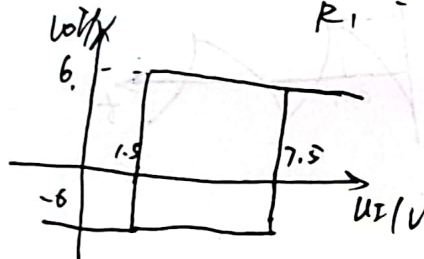
2°. $u_I > 0$. $\frac{u_I - u_P}{R_1} = \frac{u_P - 6}{R_2}$. $u_I = 1.5V$



(e). $u_I > 3V$. D_2 截止. D_1 导通. $u_o = -5V$


2°. $-3 < u_I < 3$. D_1, D_2 截止. $u_o = 5V$

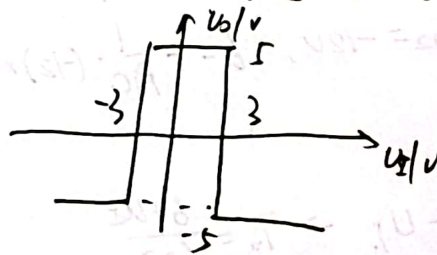3°. $u_I < -3$. D_1 截止. D_2 导通. $u_o = -5V$




7.14.


(a). u_o/v


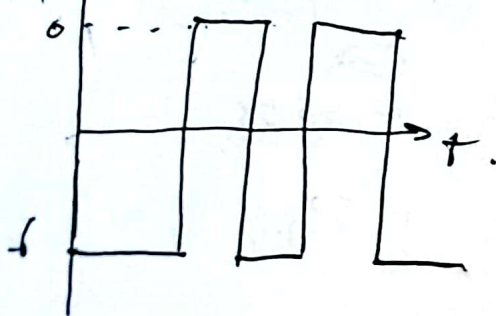


(b). u_o/v

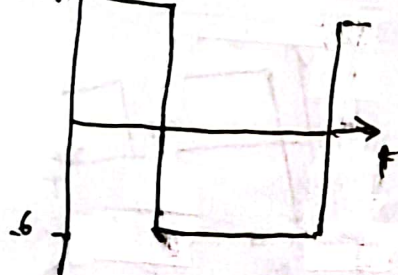

(c). u_o/v

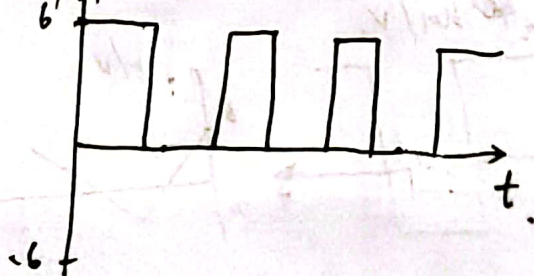

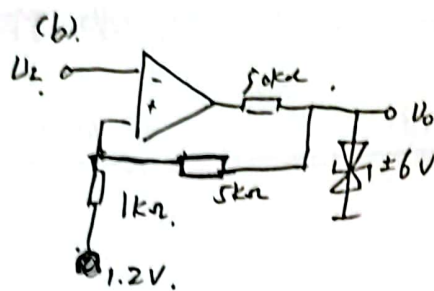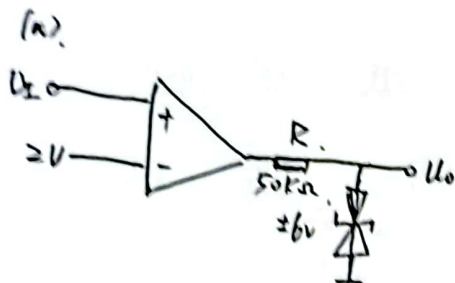


$$\frac{U_{REF} - U_I}{R_1} = \frac{U_I - 6}{R_2}$$

$$U_I = 2V$$

$$\frac{U_{REF} - U_I}{R_1} = \frac{U_I + 6}{R_2}$$


$$U_I = 0V$$

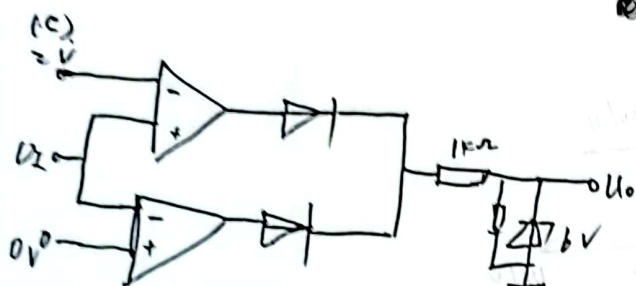

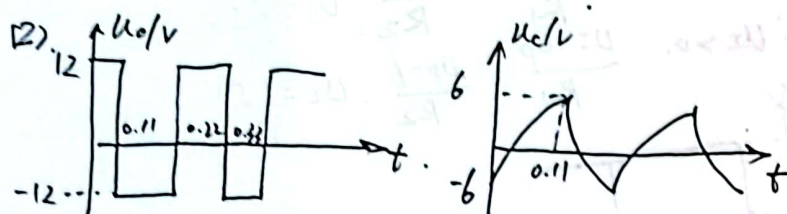7.17 (1)

$$T_i = R_i C \ln 3$$

$$T \approx (R_1 + R_2) C \ln 3 \approx 3.3ms$$



7.20

$$1) \frac{U_{o1}}{R_2} = \frac{-U_{o2}}{R_3} \rightarrow U_I = \pm \frac{R_2}{R_3} U_{om} = \pm 6V$$


$$U_{o1} = \frac{1}{R_1 C} U_{o2} (t_2 - t_1) + U_{o1}(t_1)$$

$$-6V \rightarrow 6V, U_{o2} = -12V, 6 = -\frac{1}{RC} \cdot (-12) \cdot \frac{T}{2} - 6$$

$$\rightarrow T = 2 \times 10^{-2} s$$

$$U_I = -\frac{1}{R_1 C} \cdot (-12) \cdot \frac{T_0}{2} - U_I \rightarrow T_0 = \frac{6 + U_I}{600}$$

$$\frac{T_0}{T} = \frac{6 + U_I}{12}$$

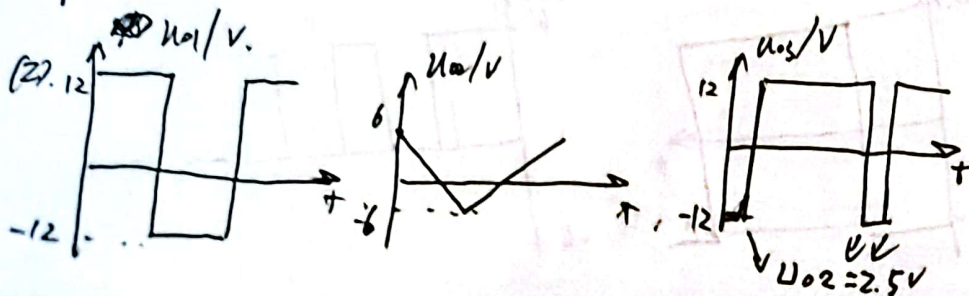

B). C. 断路.

~~R1~~ 短路.

C 短路.



编号:

班级:

姓名:

第

页

7.22.

(a) $U_I > 0$, D_1, D_4 导通, D_2, D_3 截止, $U_O = U_I$.

$U_I < 0$, D_1, D_4 截止, D_2, D_3 导通, $U_O = -U_I$.

(b) $U_I > 0$, D_1, D_4 导通, D_2, D_3 截止, $U_O = \frac{R_L}{R_1} U_I$.

$U_I < 0$, D_1, D_4 截止, D_2, D_3 导通, $U_O = -\frac{R_L}{R_1} U_I$.

